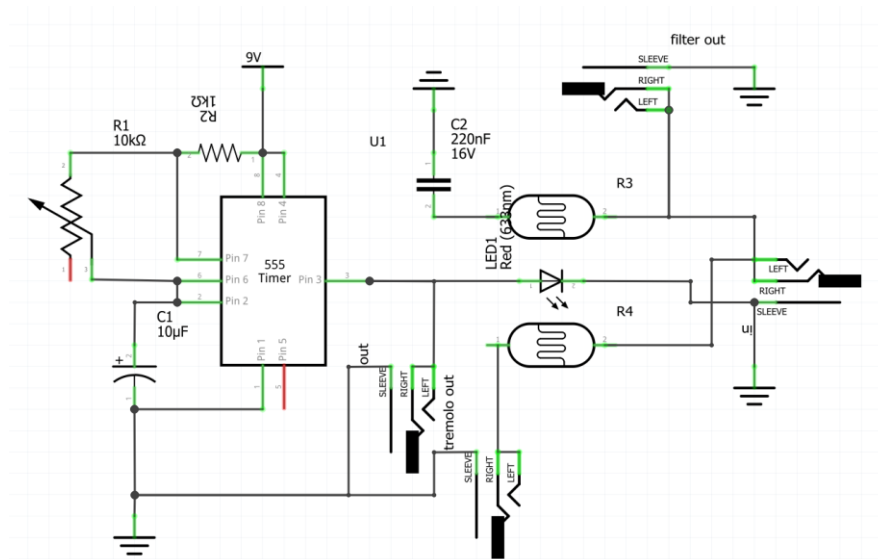


555 LFO, filter and tremolo

Description

Ceci est une LFO qui fait aussi filtre passe bas et tremolo (coupe le son momentan   a une certaine fr  quence)

Sch  ma



Liste des composants

Composants	Quantit��
555 Timer	1
Potentiom��tre 10 k��	1
Condensateur 10 µF	1
R��sistance 1 k��	1
Photo resistance	2
Condensateur 220 nF	1
Sortie Jack	4
LED	1