
# **Turing machine**

## description

C'est un module de séquenceur en boucle aléatoire. Ce module est utile pour de la musique générative

### <u>Schéma</u>

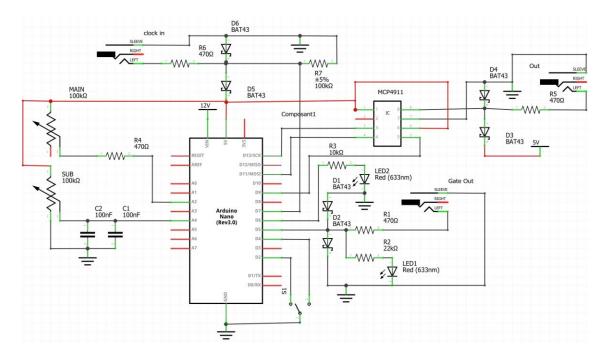

https://note.com/solder\_state/n/n8a489f0b857a

### Liste des composants

Composants	Quantité
Arduino nano	1
Potentiomètre 100 kΩ	2
Condensateur 100 nF	2
Résistance 470 Ω	4
Switch	1
Résistance 10 kΩ	1
Résistance 22 kΩ	1
Diode zener BAT 43	6
LED	2
Jack 3,5 mm	3
MCP4911	1

# CAD

