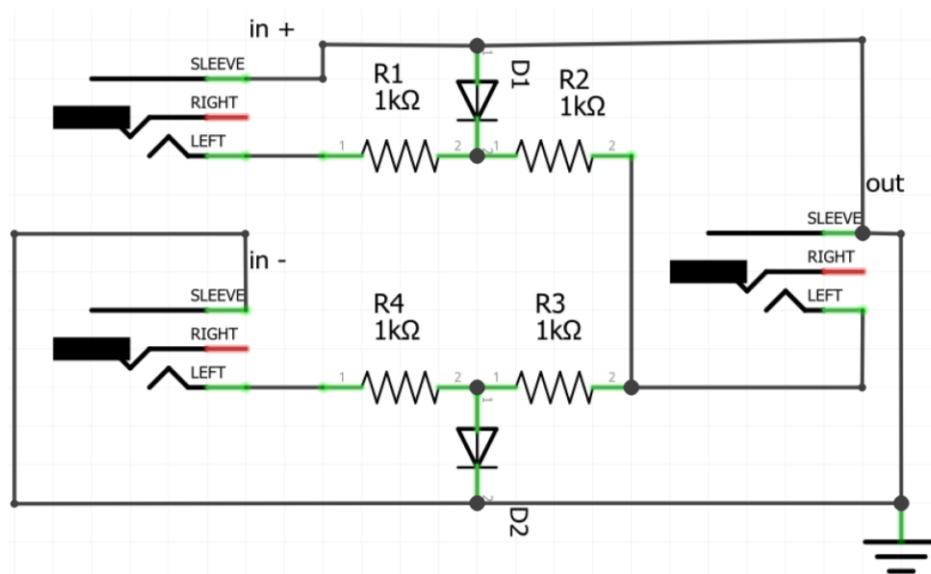


Half wave rectifier

Description

Ce module permet à partir d'une partie positive et négative d'un signal d'obtenir une sortie qui cumule les 2 signaux.

Schéma



Liste des composants

Composants	Quantité
Sortie Jack	3
Diode 1N4118	2
Résistance 1 kΩ	4

CAD

